

ELETTROTECNICA E MACCHINE ELETTRICHE
Prof. Paolo Gubian
PROVA SUPPLEMENTARE PER ALLIEVI V. O. 7 SET 2004
ANNO ACCADEMICO 2003-2004

Cognome: Nome: Matr.:

1. Per il doppio bipolo di figura determinare i parametri R.
La resistenza R vale 1Ω .

