

ELETTROTECNICA E MACCHINE ELETTRICHE
Prof. Paolo Gubian
PROVA SUPPLEMENTARE PER ALLIEVI V. O. 15 DIC 2004
ANNO ACCADEMICO 2004-2005

Cognome: Nome: Matr.:

Calcolare la funzione di rete della tensione \bar{V}_o/\bar{V}_i . Si consideri $f = 50/\pi$.

