

ELETTROTECNICA E MACCHINE ELETTRICHE  
Prof. Paolo Gubian  
PROVA SUPPLEMENTARE PER ALLIEVI V. O. 12 APR 2005  
ANNO ACCADEMICO 2004-2005

---

Cognome: ..... Nome: ..... Matr.: .....

---

1. Determinare se il seguente doppio bipolo è reciproco.

