

ELETTROTECNICA E MACCHINE ELETTRICHE
Prof. Paolo Gubian
PROVA SCRITTA 28 MAR 2006
ANNO ACCADEMICO 2004–2005

Cognome: Nome: Matr.:

1. Spiegare che cosa si intende per **transitorio** e per **regime** in un circuito del primo ordine.

Risposta:

2. Spiegare che cosa si intende per **rifasamento**.

Risposta:

3. Enunciare la legge dell'induzione elettromagnetica e la legge di Lenz.

Risposta:

4. Dire che cosa è il **valore efficace di un segnale sinusoidale** e perchè viene usato comunemente.

Risposta:
