
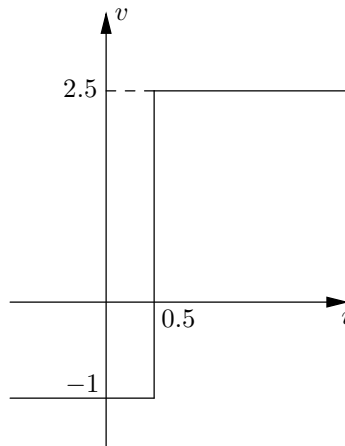


ELETTROTECNICA E MACCHINE ELETTRICHE
Prof. Paolo Gubian
PROVA SUPPLEMENTARE PER ALLIEVI V. O. 04 LUGLIO 2006
ANNO ACCADEMICO 2005-2006

Cognome: Nome: Matr.:

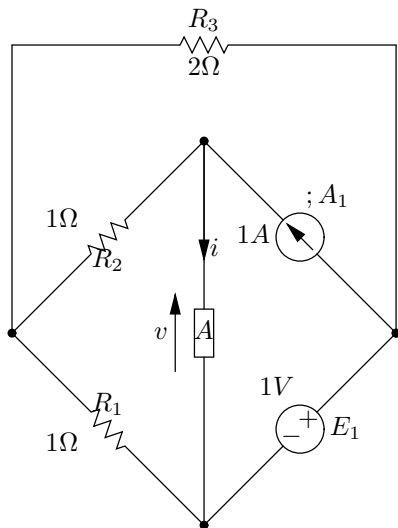1. Calcolare la potenza dissipata dal bipolo non lineare.



Risposta: