

ELETTROTECNICA E MACCHINE ELETTRICHE
Prof. Paolo Gubian
PROVA SUPPLEMENTARE PER ALLIEVI V. O. 19 LUG 2005
ANNO ACCADEMICO 2004-2005

Cognome: Nome: Matr.:

1. Determinare la funzione di trasferimento $\frac{\bar{V}_o}{\bar{V}_i}$ e tracciare il grafico di modulo e fase.


